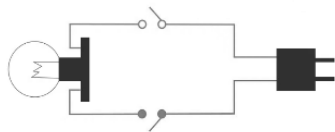


I 章 電流の性質

年 組 番 氏名 _____.

めあて



課題

予想 実体配線図などで予想してみよう。

自分の考え

班の人の意見を聞いて

実験

実験計画 実体配線図をかいてみよう。

考察 モニターをもとにして回路を表現してみよう。

実験結果 回路が（ 完成した ・ 完成しなかった ）

まとめ

学習の記録に振り返りを記入しよう。